

Lab 4

V_d vs $\ln I_{d1}$

01

$$y = 0.0508x + 0.9587$$

①

②

①

$$V_d = 0.0508 \ln I_{d1} + 0.9587$$

$$\ln I_{d1} = 19.6547 - 18.851$$

②

$$\ln I_{d2} = 19.9647 - 18.693$$

✓ Answer

③

linear from $\ln(I_d)$ values

for diode 1

-0.5 to -9

$$V_T = 0.026V$$

$$19.654 = \frac{1}{nV_T}$$

$$n_1 = \frac{1}{19.654 \times 0.026} = 1.96$$

$$\ln(I_s) = -18.851 \quad I_{s1} = e^{-18.851} = 6.50 \times 10^{-9} A$$

$$n_2 = \frac{1}{19.964 \times 0.026} = 1.926$$

$$I_{s2} = e^{-18.693} = 7.616 \times 10^{-9} A$$


④

$$R = \frac{15}{I_{d2}}$$

$$I_{d2} = 0.001503$$

$$R = \frac{15}{0.001503} = 9977 \Omega$$

⑤

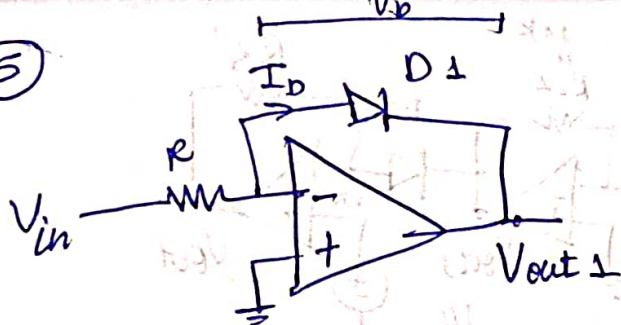

$$I_b = \frac{V_{in}}{R}$$

$$V_{out1} = -V_b$$

$$V_{out1} = nV_T * (\ln(I_s R) - \ln(V_{in}))$$

$$V_{out1} = -a_1 \ln(V_{in}) + a_2$$

$$a_1 = nV_T$$

$$a_2 = nV_T \ln(I_s R)$$

$$a_1 = 1.96 * 0.026 = 0.05096$$

$$a_2 = 1.96 * 0.026 \ln(6.5 * 10^{-9} * 9.077) = -0.4914$$


$$a_2 = 1.96 * 0.026 \ln(6.5 * 10^{-9} * 9.077) = -0.4914$$


$$V_{out1} =$$

$$[V_{out1} = -0.05096 \ln(V_{in}) - 0.4914]$$

⑥
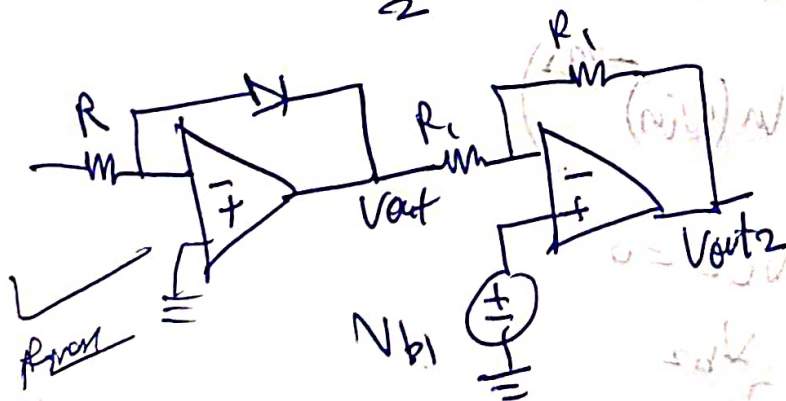
$$V_{b1} = \frac{a_2}{2} = \frac{-0.4914}{2} = -0.2457V$$



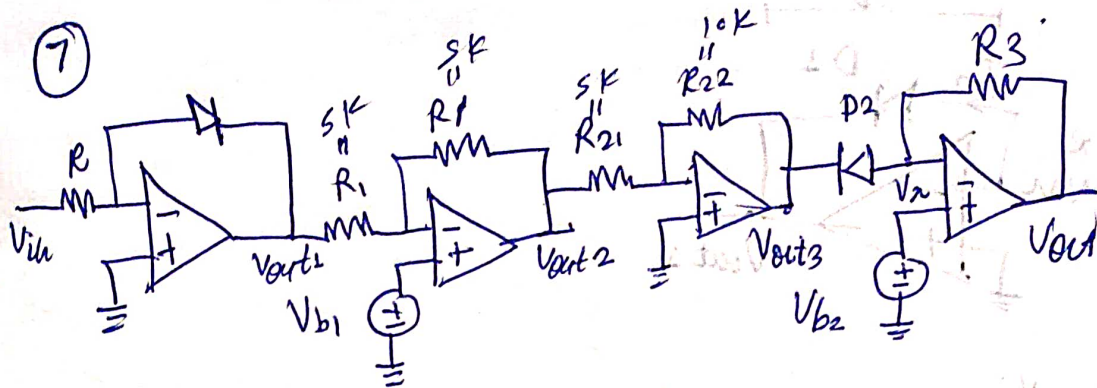

$$V_{in} = 1V$$

$$V_{R3} = R3 I_{S2} e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} = 1V$$

$$R3 I_S e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} = 1$$

$$\beta = \frac{R_{22}}{R_{11}}$$

Variables:

→ V_{b2} and $R3$

⇒ D_2 in linear range

$$R3 (7.616 \times 10^{-9}) e^{\frac{V_{b2}}{1.92 \times 0.026}} = 1$$

$$V_{out1} = -a_1 \ln(V_{in}) + a_2$$

$$V_{out2} = a_1 \ln(V_{in}) - a_2 + a_2$$

$$V_{out3} = -a_1 \beta \ln(V_{in}) - \ln(V_{in})^{-a_1 \beta}$$

$$V_{out3} = \ln(V_{in})^{-2a_1}$$

for calculating: $V_{out} = R3 I_{D2} + V_{b2} = 0$

$$- R3 I_{D2} = V_{b2}$$

$$- R3 I_{D2}$$

$$I_{b2} = I_{s2} \cdot e^{\frac{V_{b2}}{n_2 V_T}} \cdot V_{b2}^{\frac{n_1}{n_2} \beta}$$

$$\left[I_{b2} = 7.616 \times 10^{-9} \cdot e^{\frac{V_{b2}}{1.926 \times 0.026}} \right]$$

$$0 = 10^4 \left(7.616 \times 10^{-9} \cdot e^{\frac{V_{b2}}{1.926 \times 0.026}} \right) + V_{b2}$$

$$0 = 7.616 \times 10^{-5} e^{\frac{V_{b2}}{0.0500}} + V_{b2}$$

$$V_{b2} = 0.432 \text{ V}$$

$$R_3 = 10 \text{ k}\Omega$$

Answer